



A kép ábrázolás lehet.  
A termék részleteit lásd a specifikációkban.

## AOZ1312AI-1

Cikkszám: **AOZ1312AI-1**  
 termékleírás: IC PWR DIST SW USB 1CH 8SOIC  
 RoHs állapota: Ólommentes / RoHS megfelelő  
 Adatlapokat: [1.AOZ1312AI-1.pdf](#) [2.AOZ1312AI-1.pdf](#)

Gyártó / Márka: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.  
 Innen szállítva: Hong Kong  
 Szállítási út: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ÉRDEKLŐDÉS BENYÚJTÁSA](#)

### Termék leírás

<b>Cikkszám</b>	AOZ1312AI-1	<b>Gyártó</b>	Alpha and Omega Semiconductor, Inc.
<b>Leírás</b>	IC PWR DIST SW USB 1CH 8SOIC	<b>Ólommentes állapot / RoHS állapot</b>	Ólommentes / RoHS megfelelő
<b>Adatlap</b>	1.AOZ1312AI-1.pdf2.AOZ1312AI-1.pdf		
<b>Feszültségellátás (Vcc / Vdd)</b>	Not Required	<b>Feszültség - terhelés</b>	2.7 V ~ 5.5 V
<b>Kapcsolótípus</b>	USB Switch	<b>Szállító eszközcsoomag</b>	8-SOIC
<b>Sorozat</b>	-	<b>Rds On (Typ)</b>	70 mOhm
<b>Arány - bemenet: kimenet</b>	1:1	<b>Csomagolás</b>	Tape & Reel (TR)
<b>Csomagolás / tok</b>	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	<b>Kimeneti típus</b>	N-Channel
<b>Kimeneti konfiguráció</b>	High Side	<b>Üzemi hőmérséklet</b>	-40°C ~ 125°C (TJ)
<b>Kimenetek száma</b>	1	<b>Nedvességérzékenységi szint (MSL)</b>	1 (Unlimited)
<b>A gyártó szabványos leadási ideje</b>	26 Weeks	<b>Ólommentes állapot / RoHS állapot</b>	Lead free / RoHS Compliant
<b>Felület</b>	On/Off	<b>Bemeneti típus</b>	Non-Inverting
<b>Jellemzők</b>	Status Flag	<b>Hibavédelem</b>	Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Reverse Current, UVLO
<b>Áram - kimenet (max.)</b>	1.5A		

### Kapcsolódó termékek

<p><b>AOZ1310CI-1</b>                  Gyártók: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.                  Leírás: IC PWR DIST SW USB 1CH SOT23-5                  Letöltés: <a href="#">AOZ1310CI-1.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AOZ1320CI-02</b>                  Gyártók: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.                  Leírás: IC POWER DIST LOAD SW SOT23-6                  Letöltés: <a href="#">AOZ1320CI-02.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>AOZ1320CI-03</b>                  Gyártók: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.                  Leírás: IC POWER DIST LOAD SW SOT23-6                  Letöltés: <a href="#">AOZ1320CI-03.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AOZ1300AI</b>                  Gyártók: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.                  Leírás: IC PROG 4A PWR DIST SWITCH 8SOIC                  Letöltés: <a href="#">AOZ1300AI.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>AOZ1312EI-1</b>                  Gyártók: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.                  Leírás: IC PWR DIST SW USB 1CH 8MSOP                  Letöltés: <a href="#">AOZ1312EI-1.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AOZ1284PI</b>                  Gyártók: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.                  Leírás: IC REG BUCK ADJ 4A 8SO                  Letöltés: <a href="#">AOZ1284PI.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>AOZ1283PI</b>                  Gyártók: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.                  Leírás: IC REG BUCK ADJ 2.5A 8SO                  Letöltés: <a href="#">AOZ1283PI.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AOZ1320CI-01</b>                  Gyártók: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.                  Leírás: IC POWER DIST LOAD SW SOT23-6                  Letöltés: <a href="#">AOZ1320CI-01.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>AOZ1320CI-04</b>                  Gyártók: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.                  Leírás: IC POWER DIST LOAD SW SOT23-6                  Letöltés: <a href="#">AOZ1320CI-04.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AOZ1284PI-1</b>                  Gyártók: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.                  Leírás: IC REG BUCK ADJ 4A 8SO                  Letöltés: <a href="#">AOZ1284PI-1.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>AOZ1320CI-05</b>                  Gyártók: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.                  Leírás: IC POWER DIST LOAD SW SOT23-6                  Letöltés: <a href="#">AOZ1320CI-05.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>AOZ1284PI-1_2</b>                  Gyártók: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.                  Leírás: IC REGULATOR BUCK SOIC                  Letöltés: <a href="#">AOZ1284PI-1_2.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>

### Kapcsolódó címkék

Alpha and Omega Semiconductor, Inc. AOZ1312AI-1  
 AOZ1312AI-1 Ár  
 AOZ1312AI-1 PDF adatlap  
 AOZ1312AI-1 készlet  
 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. AOZ1312AI-1  
 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. AOZ1312AI-1  
 Alpha & Omega Semiconductor Inc. AOZ1312AI-1

AOZ1312AI-1 forgalmazó  
 AOZ1312AI-1 képek  
 AOZ1312AI-1 Tölts le az adatlapot  
 Vásároljon AOZ1312AI-1-et  
 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. beszállító  
 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. AOZ1312AI-1

AOZ1312AI-1 beszállító  
 AOZ1312AI-1 kép  
 AOZ1312AI-1 adatlap  
 Vásároljon Alpha and Omega Semiconductor, Inc. AOZ1312AI-1  
 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. Forgalmazó  
 Alpha & Omega Semiconductor AOZ1312AI-1